

# Контрольная работа (3 задачи) по Радиотехническим цепям и сигналам для РТз-21(2023г.)

**Список студентов и вариантов приведен в конце задания**

## **Задача №1. «Расчет переходных процессов классическим методом».**

1. Определить закон изменения указанного в табл. 1 напряжения или тока после коммутации ключа K1 (на замыкание) или K2 (на размыкание) классическим методом расчета в следующей последовательности

1. Определить значения напряжений и токов в схеме до коммутации путем анализа системы уравнений Кирхгофа ( $E$ - постоянная).
2. Составить систему уравнений электрического состояния по законам Кирхгофа для схемы после коммутации.
3. На основе анализа этой системы уравнений и законов коммутации определить начальные значения искомого тока или напряжения, а также его принужденное (установившееся) значение.
4. Составить характеристическое уравнение для схемы после коммутации с помощью  $Z_{bx}$ . Определить корни этого уравнения и сделать вывод о характере свободного тока (напряжения).
5. Записать в общем виде переходный ток (напряжение) и найти постоянные интегрирования из начальных условий.
6. Нарисовать график изменения во времени указанного тока (напряжения) и его свободной и принужденной составляющих.

№ вар	№ рис	Иск. величина	R1 Ом	R2 Ом	L Гн	C мкФ	№ вар.	№ рис	Иск. величина	R1 Ом	R2 Ом	L Гн	C мкФ
1	1	$i_1$	100	100	0,1	1	22	4	$U_L$	100	200	0,2	2
2	2	$i_1$	100	100	0,1	1	23	5	$U_L$	100	200	0,2	2
3	3	$i_1$	100	100	0,1	1	24	6	$U_L$	100	200	0,2	2
4	4	$i_1$	100	100	0,1	1	25	1	$U_C$	200	200	0,1	0,1
5	5	$i_1$	100	100	0,1	1	26	2	$U_C$	200	200	0,1	0,1
6	6	$i_1$	100	100	0,1	1	27	3	$U_C$	200	200	0,1	0,1

2. Исходные данные задания: схема, данные элементов схемы, **текст** задания.
3. В первом пункте расчета необходимо:

Определить значения напряжений и токов в схеме до коммутации ( $t=0-$ ) путем анализа системы уравнений Кирхгофа при разомкнутом ключе и определить независимые начальные условия ( $i_L(0-)$  и  $u_C(0-)$ ).

4. Во втором пункте необходимо составить систему уравнений электрического состояния по законам Кирхгофа для мгновенных значений токов и напряжений для схемы после коммутации ключа.
5. В третьем пункте на основе анализа этой системы уравнений и законов коммутации определить начальные значения (при  $t = 0+$ ) искомого тока или напряжения, а также его принужденное (установившееся) значение.
6. В четвертом пункте расчета необходимо составить характеристическое уравнение для схемы после коммутации с помощью  $Z_{bx}$  относительно ЭДС. Определить корни этого уравнения и сделать вывод о характере свободного тока (напряжения).
7. В пятом пункте расчета необходимо записать в общем виде переходный ток (напряжение) и найти постоянные интегрирования из начальных условий.
8. Нарисовать график изменения во времени указанного тока (напряжения) и его свободной и принужденной составляющих

**Критерии и шкала оценки:**

Оценка «зачтено» за задачу выставляется студенту, если будут правильно решены (выполнены) все пункты задания.

Оценка «не засчитано» выставляется студенту, если задание выполнено не полностью (отсутствует один из пунктов задания) или ошибки в расчетах привели к неправильному результату. В этом случае работа возвращается обучающему для исправления ошибок.

Оценка «зачтено» за контрольную работу выставляется студенту, если будут засчитаны все 3 или 2 задачи из 3-х..


Оценка «не засчитано» выставляется студенту, если не засчитаны две и более задачи. В этом контрольная работа возвращается обучающему для исправления ошибок.

**Задача № 2. «Расчет переходных процессов операторным методом».**

Определить закон изменения указанного в табл. 1 напряжения или тока после коммутации ключа К1 (на замыкание) **операторным** методом расчета в следующей последовательности

1. Определить значения напряжения  $U_{C(0-)}$  и тока  $I_{L(0-)}$  в схеме до коммутации путем анализа системы уравнений Кирхгофа ( ЭДС Е - постоянная).
2. Составить операторную схему замещения цепи, образовавшуюся после коммутации, включив в нее при необходимости операторные ЭДС.
3. Составить систему уравнений по законам Кирхгофа в операторной форме для операторной схемы замещения после коммутации.
4. Решить эту систему уравнений относительно заданного тока или напряжения, получив решение в виде полинома (дроби) -  $U(p) = N(p)/M(p)$  или  $I(p) = N(p)/M(p)$ .

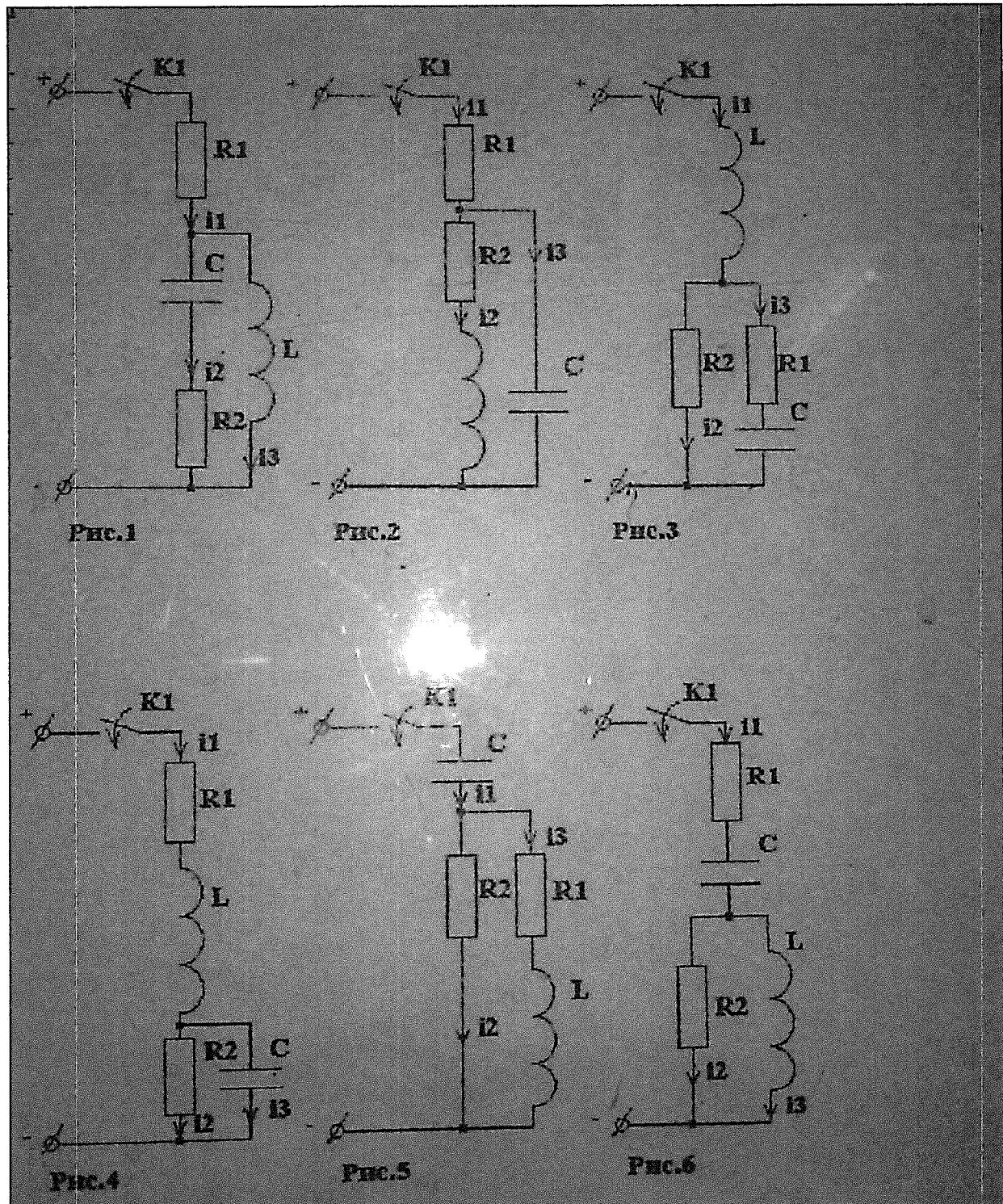5. По теореме разложения превратить полином  $N(p)/M(p)$  в сумму простых дробей  $\sum A_i * \frac{1}{p-p_i}$ .
6. Найти корни характеристического уравнения, приравняв  $M(p) = 0$ .
7. Найти значения коэффициентов  $A_i$ .
8. Найти оригинал заданного тока  $i(t)$  или напряжения  $u(t)$  по его изображению  $I(p)$  или напряжения  $U(p)$ .
9. Построить график изменения во времени заданного тока или напряжения и сравнить с результатом и графиком в первой задаче.



$$E = U_{bx} = 100 \text{ В для всех вариантов}$$

Решение Задачи № 2 должно содержать:

1. Полностью исходные данные задания: *схема, данные элементов схемы, текст задания.*

2. Расчет должен производиться именно операторным методом, используя преобразования Лапласа или Хэвисайда по пунктам 1-9 задания.
3. Расчет должен содержать все указанные выше этапы, включая график искомого тока или напряжения.
4. При приведении в расчетах какой-либо формулы – она должна, как минимум, сначала записываться в буквенных условных обозначениях, потом с подставленными в нее численными значениями всех величин и только потом можно писать ответ.

### ЗАДАЧА 3

#### **РАСЧЕТ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ НЕСИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА**

Произвести расчет указанного в Вашем варианте задания (таблица 2).

Целью расчета является определение электрических режимов работы одной из схем (Рис.1- Рис.6) при воздействии на нее несинусоидального периодического напряжения, представленного в виде графика на рисунке (Рис. А – Рис. Е).

В расчете необходимо:

1. Разложить в гармонический ряд Фурье несинусоидальное периодическое напряжение, форма которого задана на соответствующему варианту рисунке (Рис. А – Рис. Е). Полученный ряд Фурье должен содержать не менее трех значимых гармоник, не считая постоянной составляющей. Разложение в ряд Фурье можно выполнить с помощью прилагаемой программы (файла) «Разложение\_в\_ряд\_Фурье» в Excel.
2. Рассчитать несинусоидальный ток на *ходе схемы* и представить его в виде ряда Фурье и в виде графика  $i(t)$ .
3. Рассчитать несинусоидальное напряжение на *выходе схемы*  $u_2(t)$ . Представить его в виде ряда Фурье и в виде графика  $u_2(t)$ . График для П.3. и П.5. можно построить с помощью программы (файла) «График2Н» в Excel.
4. Определить показания вольтметров  $V_1$  и  $V_2$ . Тип измерительной системы вольтметров указан в задании ( $M$  – прибор с

магнитоэлектрической измерительной системой, Э – прибор с электромагнитной измерительной системой)

5. Сравнить форму (график) тока на выходе и напряжение на выходе с формой напряжения на входе.

Таблица 2.

Номер варианта	Номер схемы	Форма напряжения	Период Т	Ампли туда напряжения	R, R1	R2	L	C	Систе ма вольт мера V1	Систе ма вольт мера V2
			мс	В	Ом	Ом	Гн	мкФ		
1	1	А	10	100	50		0,1	50	М	Э
2	2	Б	20	100	100		0,2	100	Э	М
3	3	В	5	100	60		0,15	25	М	Э
4	4	Г	2,5	100	80		0,05	5	Э	М
5	5	Д	12,5	100	40		0,25	40	М	Э
6	6	Е	2	60	50	50	-	2	Э	М
7	1	Б	5	60	100		0,1	25	М	Э
8	2	В	2,5	60	80		0,2	75	Э	М
9	3	Г	12,5	60	60		0,15	10	М	Э
10	4	Д	2	60	50		0,05	5	Э	М
11	5	Е	10	60	40		0,25	20	М	Э
12	6	А	20	60	100	100	-	15	Э	М
13	1	В	10	150	75		0,15	60	М	Э
14	2	Г	20	150	50		0,25	80	Э	М
15	3	Д	5	150	25		0,1	15	М	Э
16	4	Е	2,5	150	125		0,05	5	Э	М
17	5	А	12,5	150	150		0,2	50	М	Э
18	6	Б	2	150	50	75	-	1	Э	М
19	1	Г	10	100	20	-	0,1	20	М	Э
20	2	Д	20	100	30		0,2	75	Э	М
21	3	В	5	120	50		0,02	5	М	Э
22	4	Е	4	120	200		0,2	12	Э	М
23	5	А	3	120	150		0,05	10	Э	М
24	6	Б	2	120	120	240	-	3	М	Э
25	1	Д	10	180	100		0,5	8	М	Э
26	2	Е	1	180	50		0,2	5	Э	М
27	3	А	2,5	180	75		0,1	4	М	Э
28	4	Б	4	180	80		0,05	8	Э	М
29	5	В	5	180	100		0,08	10	М	Э
30	6	Г	10	180	150	75	-	20	М	Э

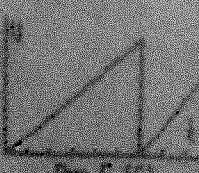
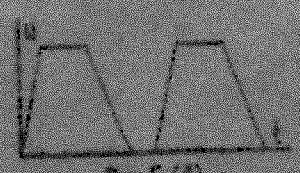
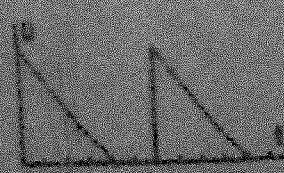
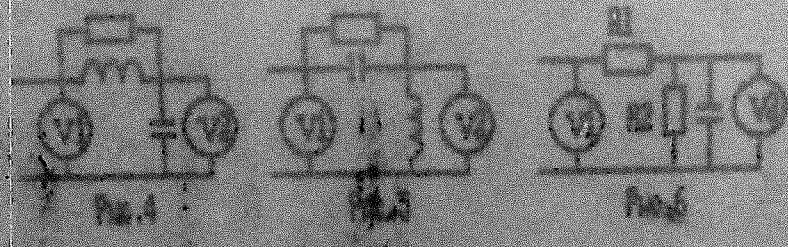
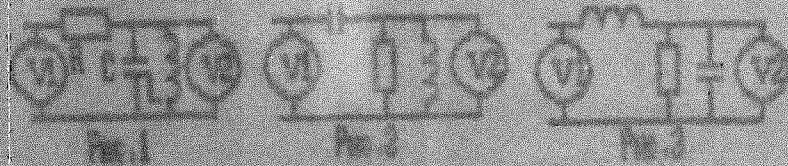


Фото измерительного лабораторного прибора  
изображенного на рисе №1

24 июня 2021 г.