

# 1 Семестр.

## Лабораторная работа №1. Построение логических вентиляей по КМОП логике.

**Цель:** построить из транзисторов по КМОП логике в программе Logisim следующие логические вентили:

И(AND), ИЛИ(OR), НЕ(NOT), И-НЕ(NAND), ИЛИ-НЕ(NOR).

**Примечание:** при построении элементов И-НЕ(NAND) и ИЛИ-НЕ(NOR) использовать только две пары транзисторов разных типов.

### Задания:

#### 1. Вентиль НЕ:

Используйте один транзистор р-типа и один транзистор n-типа.

р-тип подключите к источнику питания, n-тип к земле.

Вход пускаем на затворы обоих транзисторов, выход – на соединение стоков.

#### 2. Вентиль И:

Используйте два транзистора n-типа последовательно и два транзистора р-типа параллельно.

n-типы подключите к источнику питания, р-типы к земле.

Каждый вход пускаем на пары затворов n-типа и р-типа, выход на соединение стоков n-типов и р-типов.

#### 3. Вентиль ИЛИ:

Используйте два транзистора n-типа параллельно и два транзистора р-типа последовательно.

n-типы подключите к источнику питания, р-типы к земле.

Каждый вход пускаем на пары затворов n-типа и р-типа, выход на соединение стоков n-типов и р-типов.

#### 4. Вентиль И-НЕ:

Используйте два транзистора n-типа последовательно и два транзистора р-типа параллельно.

р-типы подключите к источнику питания, n-типы к земле.

Каждый вход пускаем на пары затворов n-типа и р-типа, выход на соединение стоков n-типов и р-типов.

#### **5. Вентиль ИЛИ-НЕ:**

Используйте два транзистора n-типа параллельно и два транзистора р-типа последовательно.

р-типы подключите к источнику питания, n-типы к земле.

Каждый вход пускаем на пары затворов n-типа и р-типа, выход на соединение стоков n-типов и р-типов.

## Лабораторная работа №2. Компьютерная арифметика.

**Цель:** научиться строить и анализировать сумматоры, «вычитатор» и «умножатор» в программе Logisim. Исследовать восьмибитное число, используя сдвиги.

### Задания:

#### 1. Сумматор двух двухбитных чисел:

Составить таблицу истинности.

Минимизировать с помощью карты Карно.

Построить в Logisim.

#### 2. Построение сумматоров:

Полусумматор: использовать элементы И и Исключающее ИЛИ, обозначить входы (A, B) и выходы (Sum, CarryOut)

Полный сумматор: использовать два полусумматора и элемент ИЛИ, указать CarryInput, Sum, CarryOut.

8-битный сумматор: соединить полные сумматоры, указать CarryInput, CarryOut.

#### 3. Инвертор:

Использовать Исключающие ИЛИ для подачи на них входного значения и значения инвертирования.

#### 4. «Вычитатор»:

Подать входные значения A и B.

Использовать инвертор, 8-битный сумматор, контакт для вычитания и Исключающее ИЛИ

#### 5. «Умножатор» двух четырехбитных чисел:

Использовать частичные произведения и 4-битные сумматоры.

Реализовать схему умножения.

#### 6. Исследование числа посредством сдвигов:

Изучить логический, арифметический и циклический сдвиги.

Исследовать число 10000001.

Представить результаты в беззнаковом и знаковом десятичном виде.

## **Лабораторная работа №3. Шифратор, Дешифратор, Мультиплексор, Демультимплексор.**

**Цель:** научиться строить и анализировать основные комбинационные схемы (шифратор, дешифратор, мультиплексор, демультимплексор) в программе Logisim.

### **Задания:**

#### **1. Построить Шифратор:**

Преобразует входные сигналы в код.

Использовать логические элементы ИЛИ.

Реализовать шифровку чисел от 0-15 в двоичный код.

#### **2. Построить Дешифратор:**

Преобразует код в уникальный выход.

Использовать логические элементы И и ИЛИ.

Реализовать дешифровку двоичного кода в числа от 0-F.

Осуществить вывод данных на семисегментный индикатор.

#### **3. Построить Мультиплексор:**

Выбирает один из нескольких входов и передает его на выход.

Использовать логические элементы И, ИЛИ и НЕ.

Конечное значение должно выходить через элемент ИЛИ.

#### **4. Построить Демультимплексор:**

Передает входной сигнал на один из нескольких выходов.

Использовать логические элементы И, НЕ.

Конечные значения должны выходить из каждого элемента И отдельно.

## **Лабораторная работа №4. Построение триггеров и последовательных схем.**

**Цель:** научиться строить и анализировать различные типы триггеров, счетчики, регистры и память в программе Logisim.

### **Задания:**

#### **1. Построить синхронный RS-триггер:**

Синхронный и асинхронный.

Использовать логические элементы И-НЕ.

Входные значения Set, Reset, Clock.

#### **2. Построить асинхронный RS-триггер:**

Синхронный и асинхронный.

Использовать логические элементы И-НЕ.

Входные значения Set, Reset.

#### **3. Построить JK-триггер из RS-триггеров:**

Использовать RS-триггеры и логические элементы И, НЕ.

Входные значения Jump, Kill и Clock.

#### **4. Построить D-триггер из RS-триггера:**

Использовать логические элемент НЕ.

Входные значения Data и Clock.

#### **5. Построить T-триггер из RS-триггеров:**

Использовать логический элемент НЕ и RS-триггеры.

Добавить вход Toggles.

#### **6. Построить счетчик:**

Использовать JK-триггеры.

Реализовать счет по модулю  $2^n$ .

#### **7. Построить 8-битный регистр:**

Использовать D-триггеры.

Входные значения числа, Clock, Reset.

Реализовать параллельный ввод и вывод данных.

#### 8. Построить память:

Использовать восьмибитные регистры по переднему фронту.

Реализовать матрицу памяти при помощи мультиплексора и демультимплексора.

Добавить кнопку Reset.

#### 9. Модифицировать сумматор:

Добавить память с использованием регистров.

Добавить кнопки Clock, Reset.

Реализовать хранение результата.

## 2 Семестр.

### **Лабораторная работа №1. Моделирование перекрёстка со светофорами и реализация собственного конечного автомата.**

**Цель:** научиться строить блок-схемы, таблицы истинности, графы и таблицы переходов для перекрёстка со светофорами, а также реализовывать собственные конечные автоматы.

#### **Задание 1. Перекрёсток со светофорами и пешеходными переходами.**

##### **1. Создание Счетчика:**

Построить счетчик на основе JK-триггеров для управления последовательностью цветов светофора.

##### **2. Полноценный Светофор:**

Использовать счетчик для переключения между состояниями светофора (красный, желтый, зеленый).

Добавить логику для пешеходных переходов, активируемых по кнопке.

##### **3. Перекрёсток:**

Создать схему перекрестка со светофорами и пешеходными переходами.

Синхронизировать светофоры для безопасного движения.

##### **4. Граф Переходов:**

Определить состояния светофоров и переходов.

Нарисовать граф с переходами между состояниями.

##### **5. Блок-Схема:**

Создать блок-схему алгоритма работы перекрестка.

##### **6. Таблица Переходов:**

Составить таблицу с текущим состоянием и следующим состоянием.

Указать условия переходов.

##### **7. Таблица Истинности:**

Составить таблицу истинности для логических условий переходов.

**Задание 2. Свой конечный автомат. Пример: торговый автомат (Vending machine).**

**1. Граф Переходов:**

Определить состояния (ожидание ввода, обработка монет, выбор товара, выдача товара).

Нарисовать граф с переходами между состояниями.

**2. Блок-Схема:**

Создать блок-схему алгоритма работы автомата.

**3. Таблица Переходов:**

Составить таблицу с текущим состоянием и следующим состоянием.

Указать условия переходов (ввод монет, выбор товара, выдача товара).

**4. Реализация в Logisim:**

Добавьте триггеры (D-триггеры) для хранения текущего состояния.

Используйте логические элементы (И, ИЛИ, НЕ) для обработки условий переходов.

Создайте входы для монет, выбора товара и кнопки выдачи.

Создайте выходы для индикации состояний и выдачи товара.

Свяжите входы и выходы с соответствующими логическими элементами и триггерами.



## **Лабораторная работа №2. Построение АЛУ с аккумулятором.**

**Цель:** научиться проектировать и реализовывать действия над арифметико-логическим устройством (АЛУ) с аккумулятором в программе Logisim.

**Задание:**

### **1. Построить АЛУ:**

- Реализовать основные арифметические и логические операции (сложение, вычитание, И, ИЛИ, НЕ).
- Использовать восьмибитные входы и выходы.

### **2. Реализовать Аккумулятор:**

- Создать регистр для хранения результата операций АЛУ.
- Реализовать возможность загрузки данных в аккумулятор и выгрузки данных из него.

### **3. Интегрировать АЛУ и Аккумулятор:**

- Связать выход АЛУ с входом аккумулятора.
- Реализовать управление загрузкой и сохранением данных в аккумуляторе.

## Лабораторные работы №3-4. Построение процессоров Гарвардской архитектуры и архитектуры Фон Неймана.

**Цель:** научиться проектировать и совершать действия над процессорами по архитектуре Фон Неймана или Гарвардской архитектуре в программе Logisim.

**Задание:**

### 1. Выбор Архитектуры:

- Выберите архитектуру (Фон Неймана или Гарвардская).

### 2. Построение Процессора:

- Реализовать основные компоненты процессора: АЛУ, регистры, память, шины данных и адреса.
- Определить набор команд и их выполнение.

### 3. Интеграция Компонентов:

- Связать компоненты в соответствии с выбранной архитектурой.
- Реализовать управление потоком данных и команд.

**Методика:**

### 1. Выбор Архитектуры:

- Определитесь с архитектурой (Фон Неймана или Гарвардская).

### 2. Построение Процессора:

- **АЛУ:** Добавьте 8-битное АЛУ с основными операциями (сложение, вычитание, И, ИЛИ, НЕ).
- **Регистры:** Создайте регистры общего назначения (РОН) и специальные регистры (например, РС, IR).
- **Память:** Реализуйте ОЗУ и ПЗУ (для Гарвардской архитектуры — отдельно для данных и команд).
- **Шины:** Создайте шины данных и адреса.

### 3. Интеграция Компонентов:

- **Фон Неймана:** Свяжите АЛУ, регистры и память через единую шину данных и адреса.
- **Гарвардская:** Реализуйте отдельные шины для данных и команд, свяжите их с соответствующими компонентами.

### 4. Управление Потоком Данных и Команд:

- Реализуйте микрокод или логику управления для выполнения команд.
- Определите последовательность выполнения команд (выборка, декодирование, исполнение).

## Лабораторная работа №5. Начало работы с ассемблером (практикум LamPanel).

1. Введите программу

DATA 01D0

DATA 3536

DATA 0101

DATA FFFF

Используя дисассемблер, запишите эту программу на языке ассемблера. Запишите содержимое памяти, в которой располагается эта программа, в виде последовательности символов.

2. Как вы думаете, какой код будет иметь команда MOV R3,R2? Проверьте свой ответ с помощью программы.
3. Блок данных программы выглядит так.

A:

DATA 1234

B:

DATA 4321

SUM:

DATA 0

Напишите программу, которая складывает переменные A и B и записывает результат в переменную SUM.

4. Напишите программу, которая преобразует строчные буквы в заглавные, используя байтовые операции. Что произойдет, если среди исходных данных уже есть заглавные буквы?

5. Усовершенствуйте программу так, чтобы цикл останавливался не после заданного количества букв, а тогда, когда очередной прочитанный байт равен 0.

6. Поскольку в компьютере с архитектурой фон Неймана программа и данные расположены в одной области памяти, программа может менять свой собственный код. Напишите какую-нибудь программу, которая изменяет сама себя во время работы.

## **Лабораторная работа №6. Проектирование клавиатуры на языке ASCII.**

**Цель:** научиться строить и пользоваться клавиатурой на языке ASCII в программе Logisim.

**Задание:**

### **1. Определение структуры клавиатуры**

Клавиатура на языке ASCII представляет собой набор кнопок, каждая из которых соответствует определенному символу. Нажатие кнопки генерирует соответствующий ASCII-код, который передается в схему.

### **2. Создание схемы для клавиш**

Каждая клавиша на клавиатуре должна быть представлена в Logisim как отдельный компонент, например, в виде кнопок (Button). Эти кнопки будут активировать соответствующие сигналы при нажатии.

### **3. Кодирование ASCII-символов**

Для преобразования нажатий клавиш в ASCII-коды вам потребуется использовать компонент ROM или таблицу истинности.

**Использование ROM:**

- В ROM можно записать соответствие между нажатием клавиши (адрес в памяти) и её ASCII-кодом (значение по этому адресу).

- Загрузите ROM с необходимыми данными, где адреса представляют клавиши, а данные — их ASCII-коды.

**- Таблица истинности:**

- Альтернативно, вы можете использовать логические схемы и мультиплексоры для реализации таблицы истинности, которая будет преобразовывать входной сигнал (например, код клавиши) в соответствующий ASCII-код.

### **4. Вывод ASCII-кода**

Используйте дисплей (Hex Display или LED Display) для отображения сгенерированного ASCII-кода.

### **5. Добавление функциональных клавиш**

Для создания полноценной клавиатуры вы можете добавить специальные клавиши, такие как Backspace, Enter, Shift и Caps Lock.

### **6. Тестирование схемы**

После завершения проектирования схемы протестируйте её работу:

Проверьте, что нажатие каждой клавиши генерирует правильный ASCII-код. Убедитесь, что все специальные клавиши работают корректно (например, Enter завершает строку, Backspace удаляет символ).