

Исходная схема сети


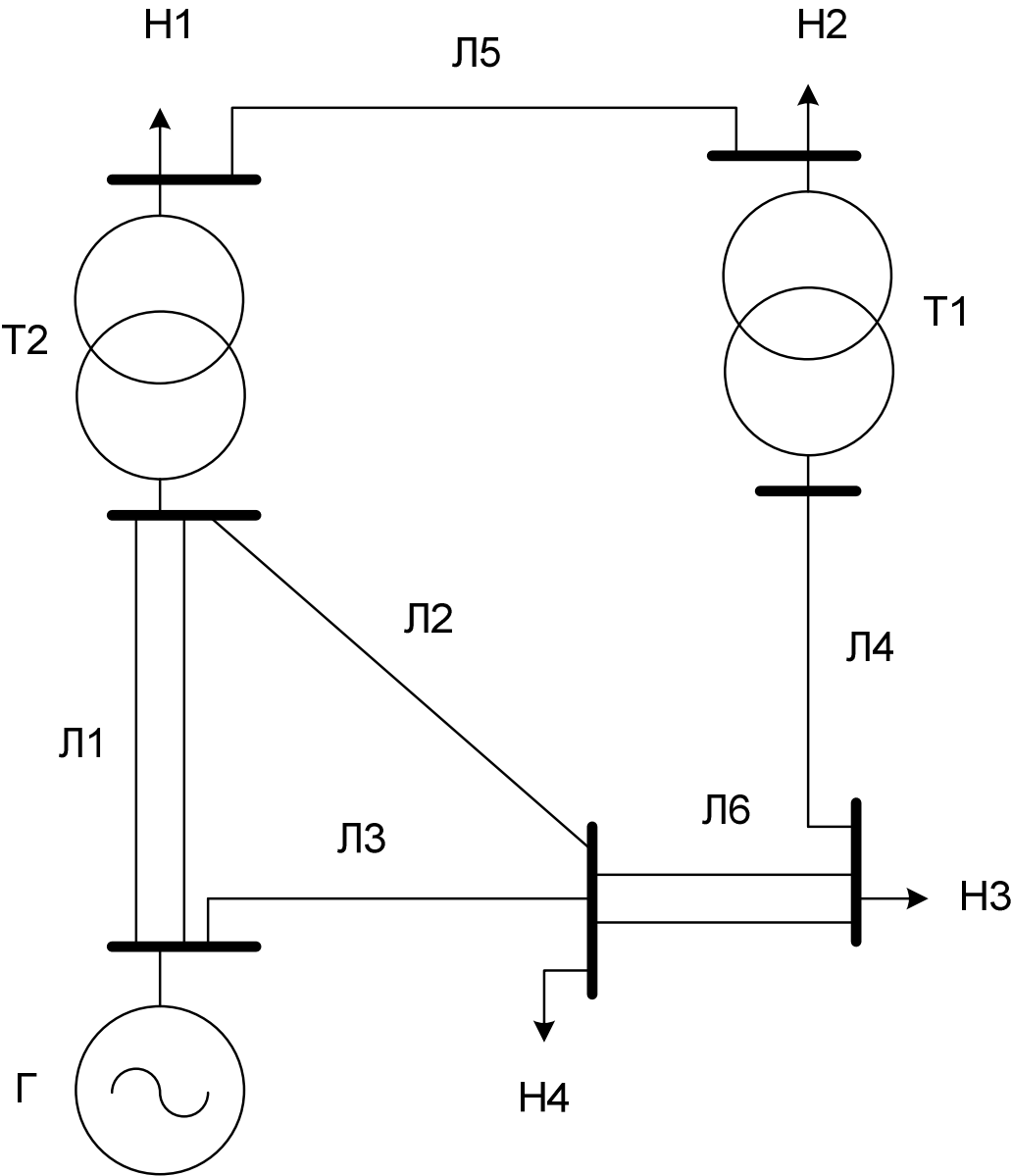


Схема замещения

$$Y_6 = Y_{x_2} + \frac{j_{3x1}}{2} + \frac{j_{3x2}}{2} \quad M=8 \quad h=7$$
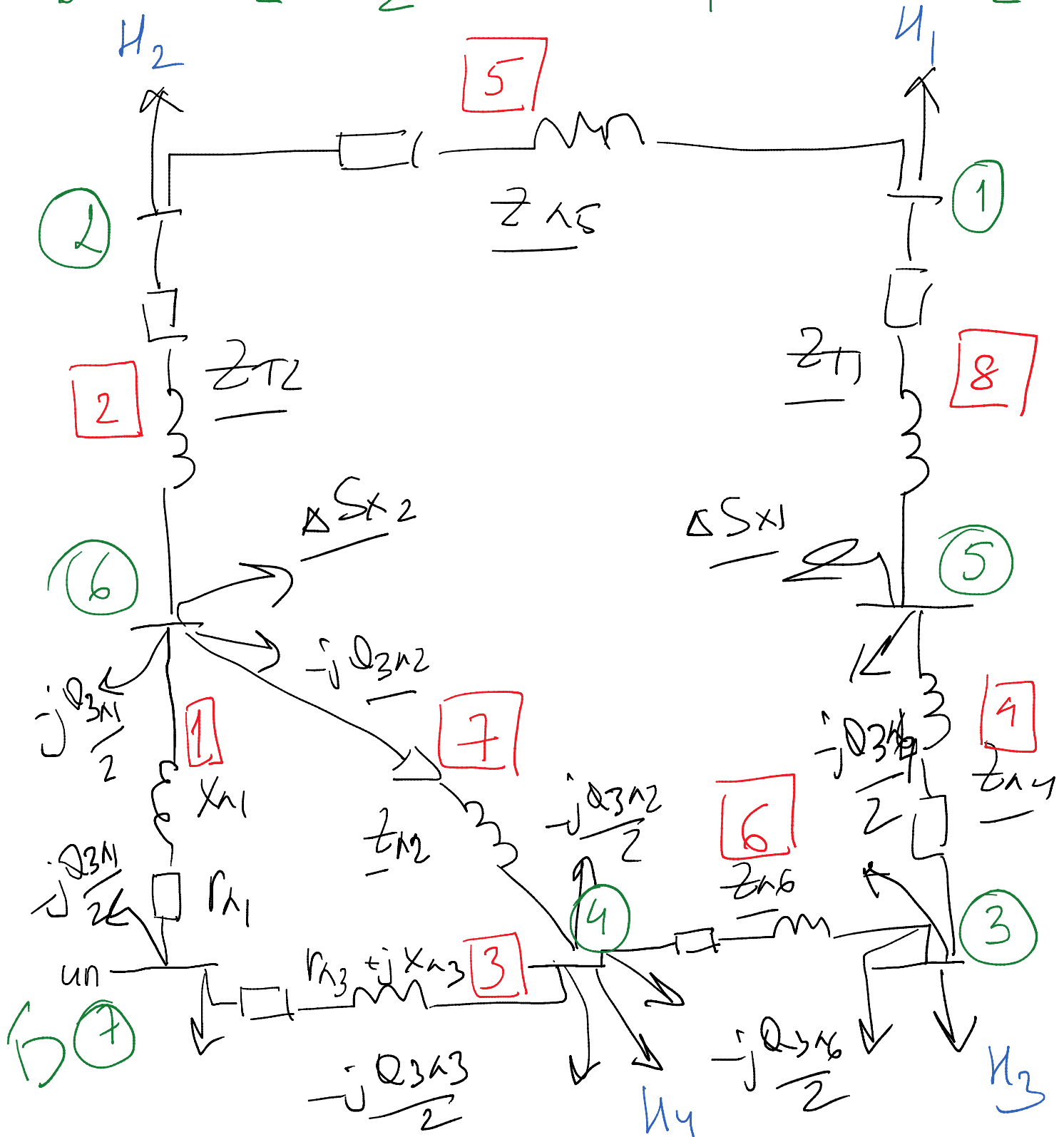
$$Y_4 = Y_{u_4} + \frac{j_{2x2}}{2} + \frac{j_{3x3}}{2} + \frac{j_{x6}}{2}$$



Направленный граф

